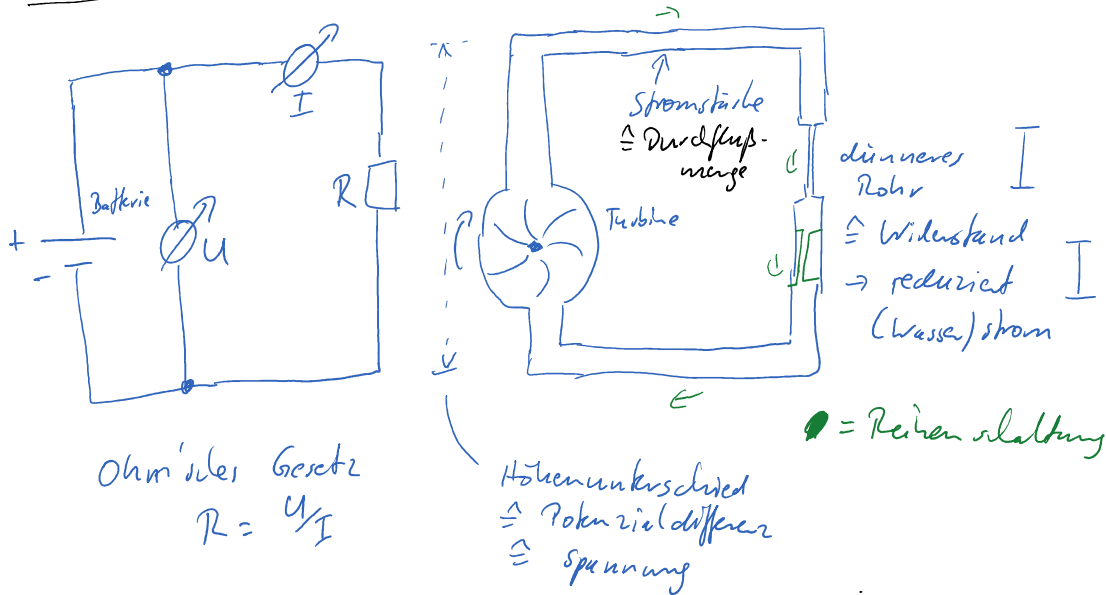


3.3. ELEKTRISCHE SCHALTUNGEN

3.3.0. ANALOGON: WASSER



3.3.1. KOMBINATION VON WIDERSTÄNDEN


Reihenschaltung

• Stromstärke:
 $I = I_1 = I_2 = I_3$

• Spannung

$$U_i = R_i \cdot I$$

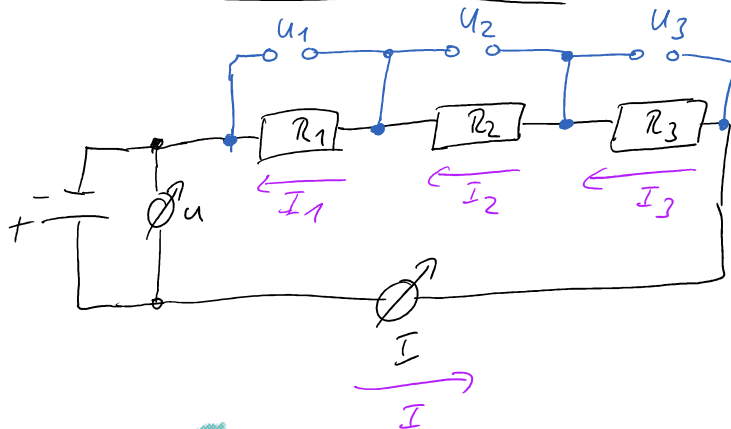
$$U = \sum_{i=1}^N U_i = \sum_{i=1}^N R_i \cdot I = I \cdot \sum_{i=1}^N R_i \rightarrow R$$



Gesamt widerstand
 Reihenschaltung :

$$R = \sum_{i=1}^N R_i$$

Versuch :

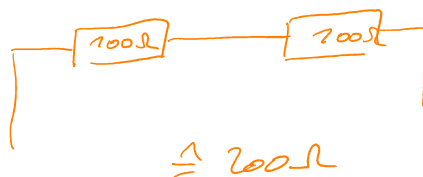

Parallelschaltung



Parallelschaltung

• Spannung

↳ über alle Widerstände gleich

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$


$$U = U_i = R_i \cdot I_i \quad \rightarrow \quad I_i = \frac{U}{R_i}$$

• Gesamtstrom


$$I = \sum_{i=1}^N I_i = \sum_{i=1}^N \frac{U}{R_i} = U \cdot \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$

Gesamt widerstand
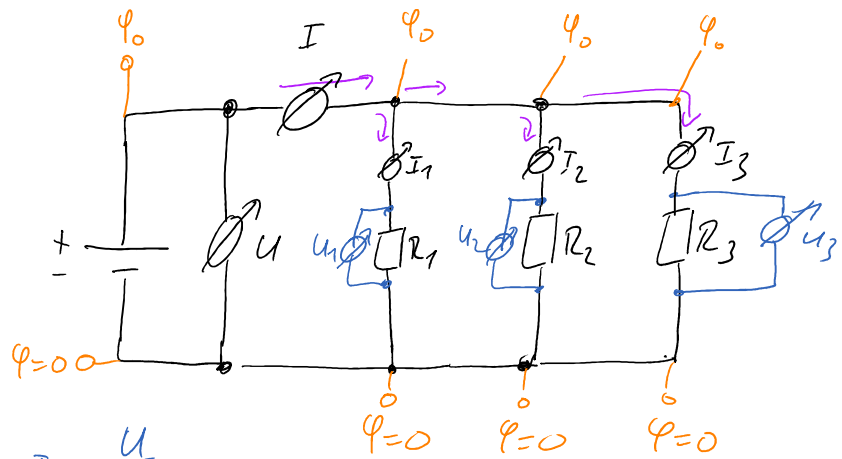
$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$




Versuch:

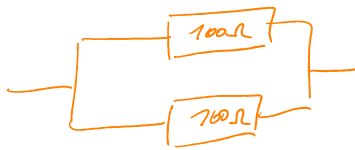

$$= 50 \Omega$$


$$\text{weil } \frac{1}{R} = \frac{1}{100 \Omega} + \frac{1}{100 \Omega} = \frac{2}{100 \Omega}$$
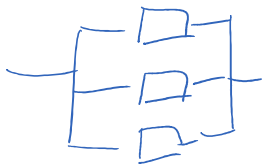
$$\Rightarrow R = \frac{100 \Omega}{2} = 50 \Omega$$



$$\Rightarrow 33 \Omega$$

Auch in Kombination

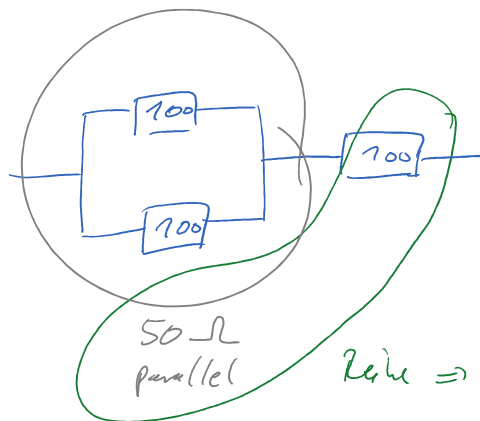

$$R_{\text{Ges}} = 150 \Omega$$

3.3.1.6 Widerstands - Codierung

2%, 5%, 10%

4-Band-Code

560k Ω $\pm$ 5%

COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	1	10 Ω	$\pm$ 1% (F)
Red	2	2	2	100 Ω	$\pm$ 2% (G)
Orange	3	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	4	10K Ω	
Green	5	5	5	100K Ω	$\pm$ 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1M Ω	$\pm$ 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10M Ω	$\pm$ 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100M Ω	$\pm$ 0.05%
White	9	9	9	1G Ω	
Gold				0.1 Ω	$\pm$ 5% (J)
Silver				0.01 Ω	$\pm$ 10% (K)

0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%

5-Band-Code

237 Ω $\pm$ 1%

6. Ring : Temperatur-Koeffizient

100 Ω : 1,0 x 100
braun schwarz rot

Warum Widerstände?


z.B. LED

Light Emitting Diode
sehr effiziente Lichtquelle




Kathode (-)
Anode (+) Länge

⊙ ← Kathoden senk

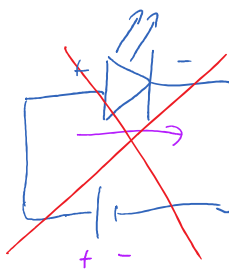

geht so
nicht!

Raucht! → +

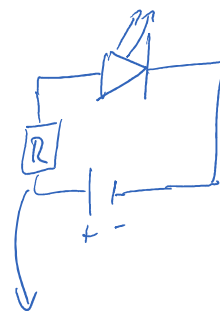

Vorwiderstand

begrenzt Strom

↳ LED "überlebt"


typ LED: 2.2V Betriebsspannung
15mA max Strom

$$R = \frac{U}{I} = 150 \Omega$$

mit 5V $\rightarrow$ 34mA zu viel

3.3.2 KIRCHHOFF'SCHE REGELN

Knotenregel

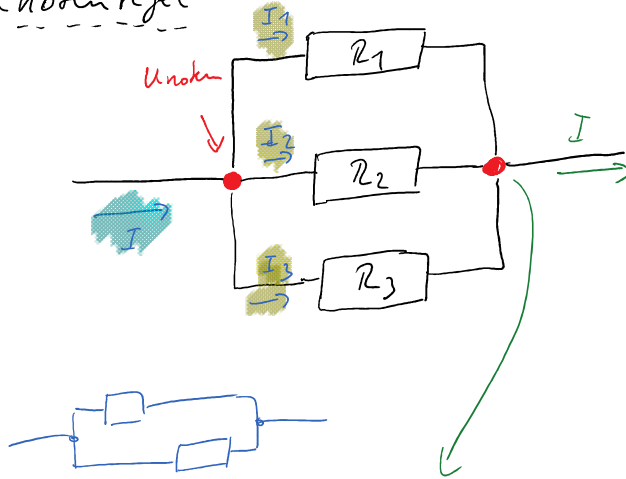

$$I = \underbrace{I_1 + I_2 + I_3}_{\text{"aus"}}$$

↑
"ein"

$$\hookrightarrow I - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

Die Summe aller Ströme in einem Knoten ist stets 0!

(Grund: Ladungserhaltung)


$$I_1 + I_2 + I_3 - I = 0$$

Konvention:

einlaufend: positiv
auslaufend: negativ

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0$$

Maschenregel

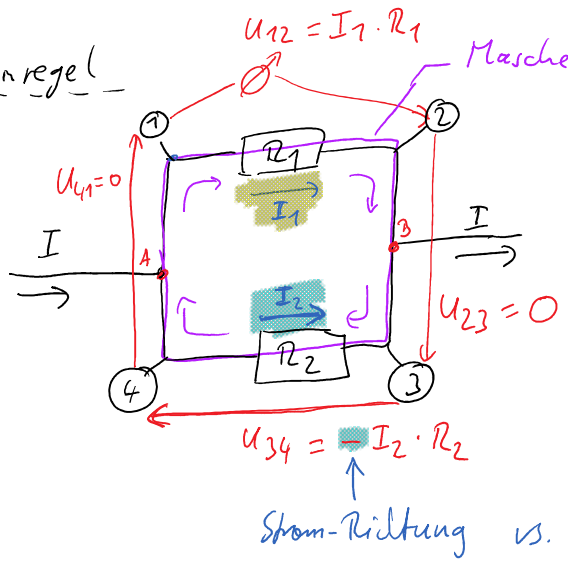

$$U_{12} = U_{AB} = -U_{BA} = -U_{34}$$

$$\hookrightarrow U_{12} + \cancel{U_{23}} + U_{34} + \cancel{U_{41}} = 0$$

$=0 \qquad \qquad \qquad =0$


Die Summe aller Spannungen in einer Masche ist stets 0!

Konvention:


U ist positiv in Stromrichtung
negativ gegen "

$$\sum_{k=1}^N U_k = 0$$

z.B. mit Spannungsquelle

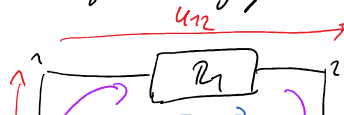
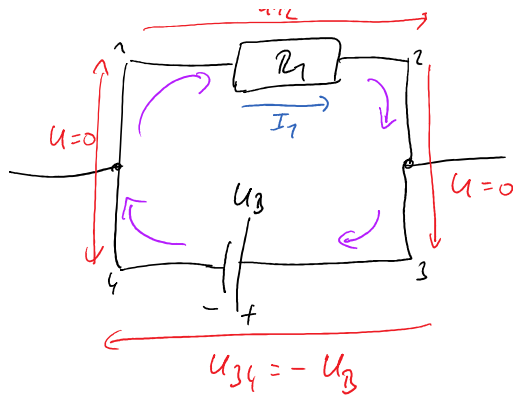
$$U_{12} + \cancel{U_{23}} + U_{34} + \cancel{U_{41}} = 0$$





$$U_{12} + \cancel{U_{23}} + \cancel{U_{34}} + \cancel{U_{41}} = 0$$

$$= 0 - U_3 = 0$$

$$U_{12} = +U_3$$

$$\sum_{k=1}^N U_k = U_3$$

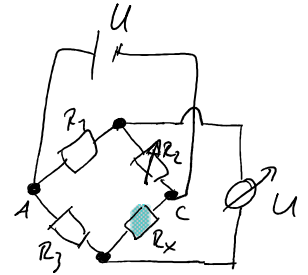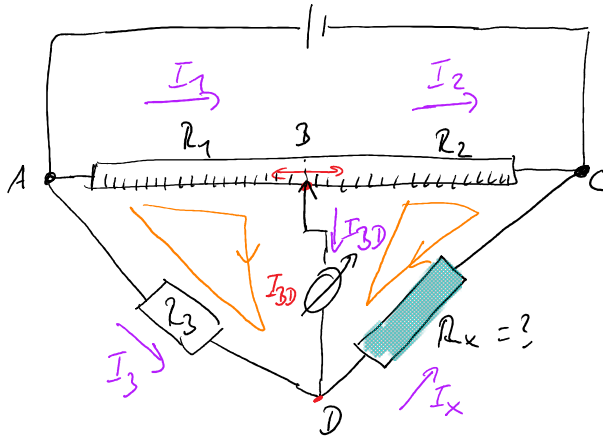Anwendung: Wheatstone'sche Meßbrücke
stabilisiertes Rechteck



$$Z_{AC} = R_1 + R_2$$

Verhältnis $\frac{R_1}{R_2}$ einstellbar

Ziel: Bestimmung von R_x

Methode: Wähle B so, daß $I_{BD} = 0$

